

Análise 03 – Multivibradores com ampop

Objetivo: Analisar, simular e montar os circuitos multivibradores.

1) Dado o circuito da Figura 1, no qual V_{co} inicialmente é uma tensão contínua constante.

- Analise e explique o seu funcionamento
- Trace o sinal encontrado nas saídas 1 e 2, estabelecendo/medindo os limites de transição e tempos.
- Varie V_{co} e explique a influência desta variação nas saídas.

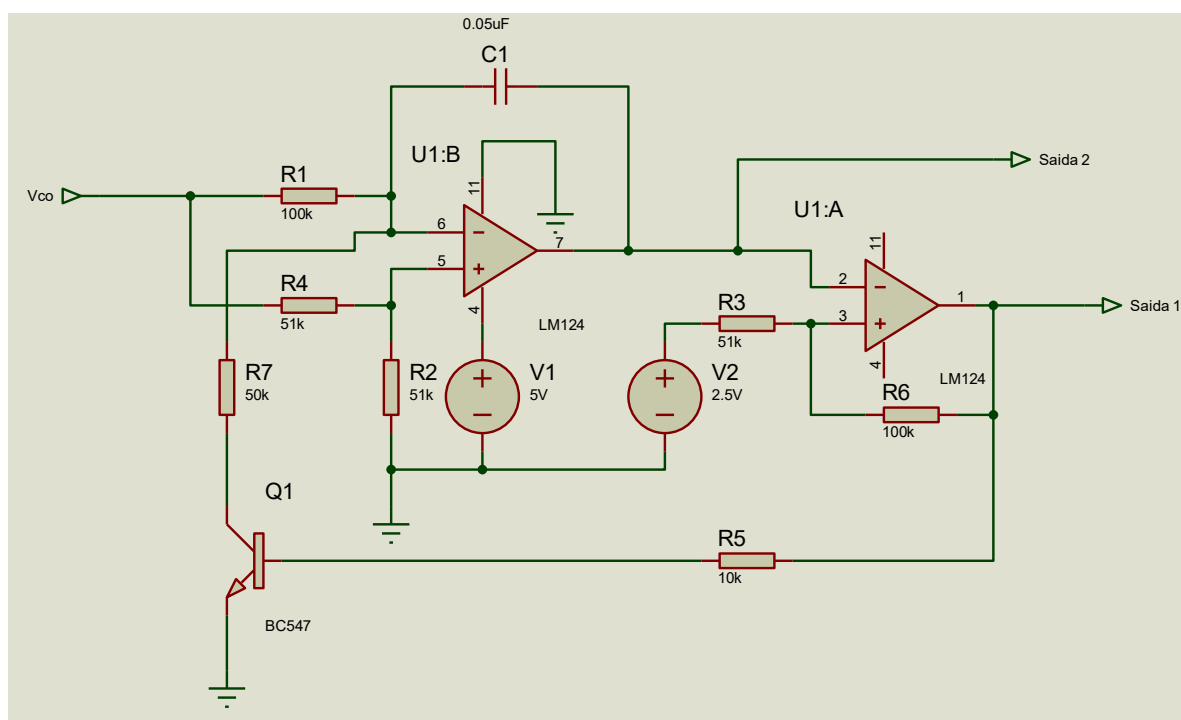


Figura 1 – Multivibrador de duas saídas

- Determine, função dos elementos do circuito, a equação da frequência dos sinais das saídas 1 e 2. Primeiro genericamente e depois com os valores dos elementos

2) Coloque em V_{co} uma tensão **contínua variável** (ex: senóide, triangular) e observe o resultado

3) Dado o circuito da Figura 2.

- Analise e explique o seu funcionamento
- Varie V_{co} e observe o efeito
- Varie V_{dc} e observe o efeito
- Caracterize o circuito em função de seu funcionamento

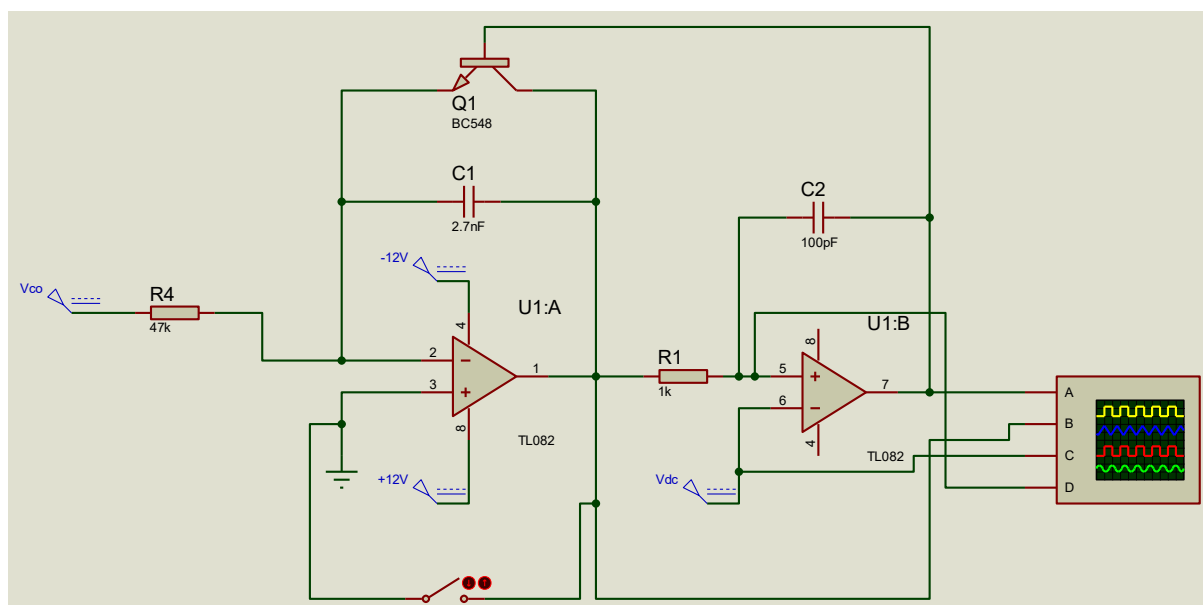


Figura 2 - Multivibrador

OBS:

- Analise a forma de onda na saída do ampop U1:A, explicando função/influência de cada componente (R, C, transistor) e fontes do circuito.
- Implemente em bancada um dos circuitos multivibradores